Bhargav-2025102061-2-Euler-graph-and-stick-diagram-dff_tspc_x0p6_1_1_2

Pull-up network (PMOS) graph

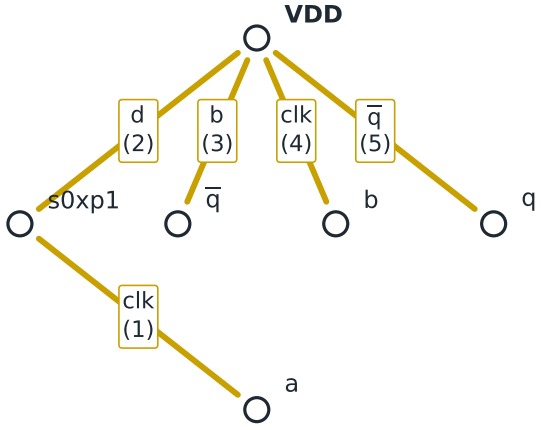

Euler path: clk → d → b | clk → $\overline{q}$ (1 diffusion break)

Pull-down network (NMOS) graph

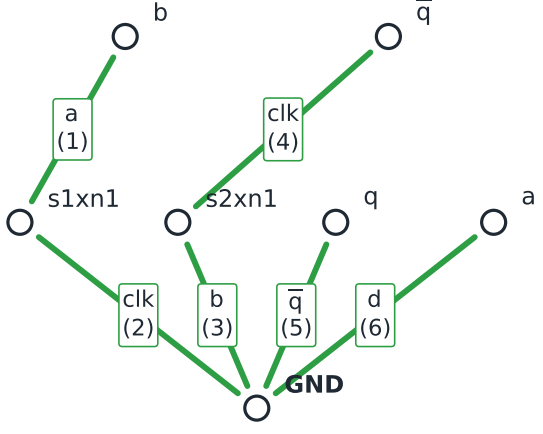

Euler path: a → clk → b → clk | $\overline{q}$ → d (1 diffusion break)

Stick diagram of the MAGIC layout (99 x 142 λ)

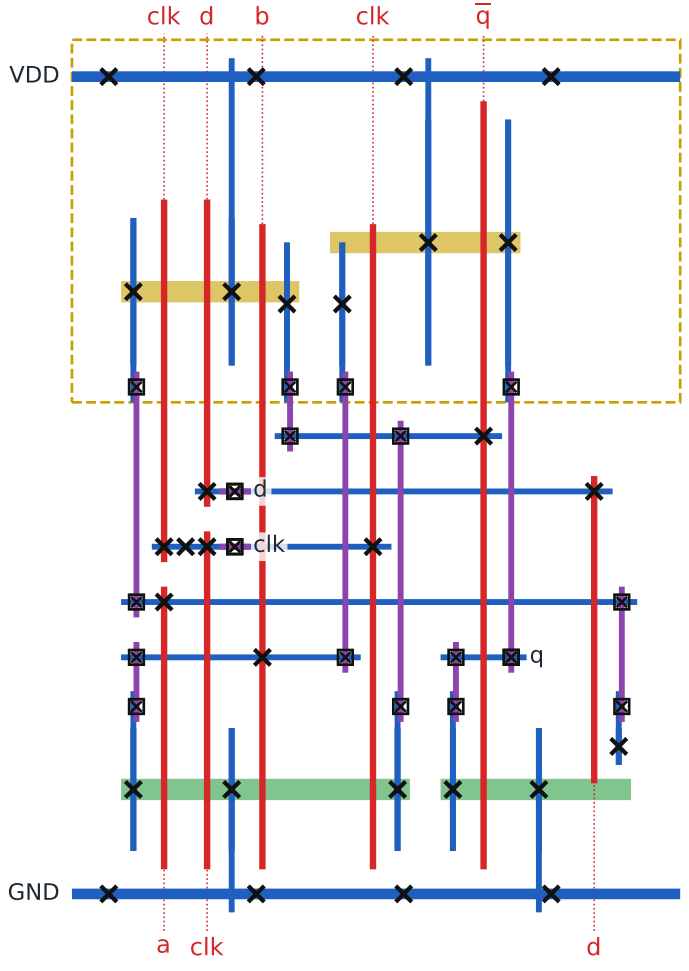

n-diffusion | p-diffusion | poly | metal 1 | metal 2 | contact | via (m2, m3 pin) | n-well