Bhargav-2025102061-2-Euler-graph-and-stick-diagram-nand2_x1

Pull-up network (PMOS) graph

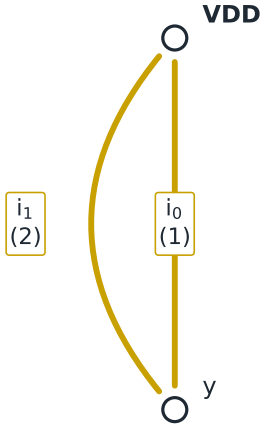

Euler path: $i_0 \rightarrow i_1$

Pull-down network (NMOS) graph

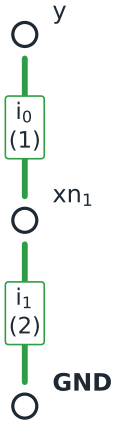

Euler path: $i_0 \rightarrow i_1$

Stick diagram of the MAGIC layout (57 x 104 λ)

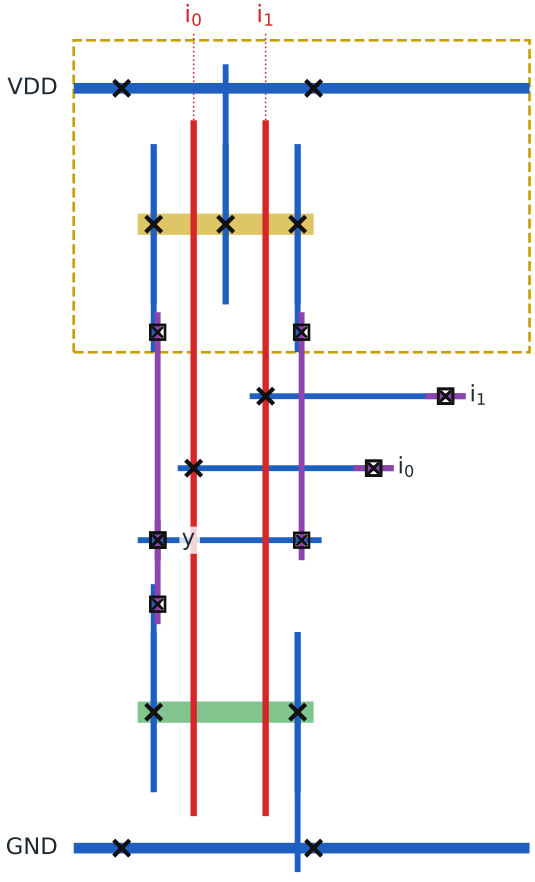

n-diffusion | p-diffusion | poly | metal 1 | metal 2 | contact | via (m2, m3 pin) | n-well