Bhargav-2025102061-2-Euler-graph-and-stick-diagram-xor_aoi22_x1

Pull-up network (PMOS) graph

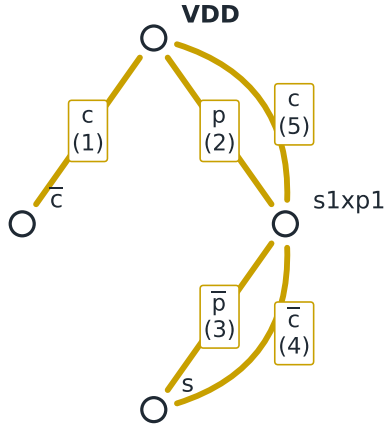

Euler path: c → p → $\overline{p}$ → $\overline{c}$ → c

Pull-down network (NMOS) graph

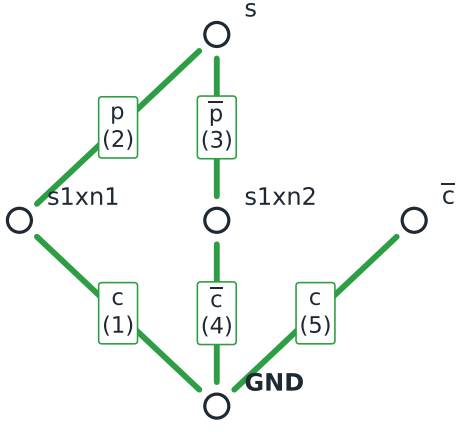

Euler path: c → p → $\overline{p}$ → $\overline{c}$ → c

Stick diagram of the MAGIC layout (84 x 151 λ)

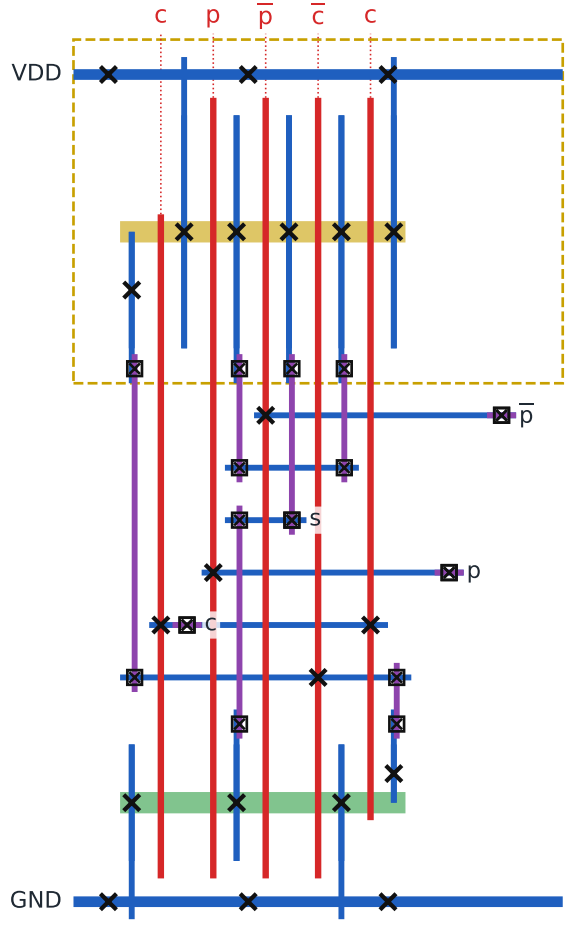

n-diffusion p-diffusion poly metal 1 metal 2 contact via (m2, m3 pin) n-well